

Vredovanja za učenje/Vrednovanje naučenog

1. Napiši tablicu istinitosti logičkog izraza $Y = A \cdot B + \bar{B}$. Nacrtaј složeni i pojednostavljeni sklop.

2. Logički je sklop zadan tablicom. Napiši DNF i KNF. Minimiziraj DNF.

A	B	Y
0	1	1
1	1	1
1	0	0
0	0	1

3. Nacrtaј složeni logički sklop zadan јednadžbom $Y = \text{not}(\bar{A} \cdot (A + B))$.

Minimiziraj.

Za koje ulaze je sklop istina??

4. Kako glasi pojednostavljena logička јednadžba sklopa?

